

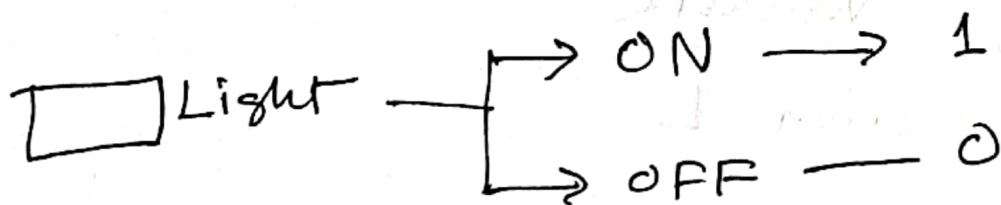
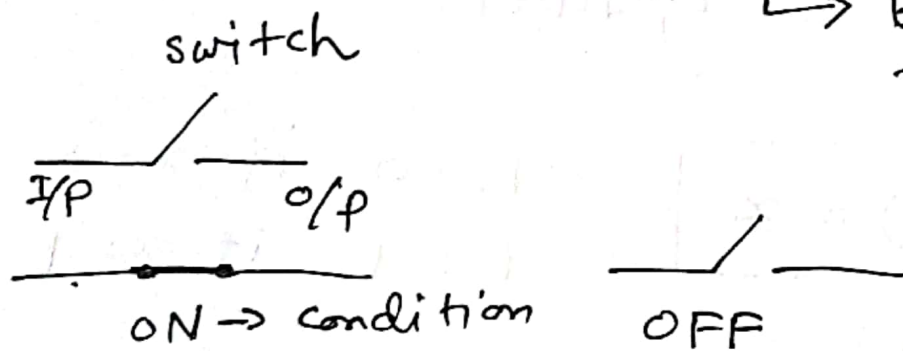
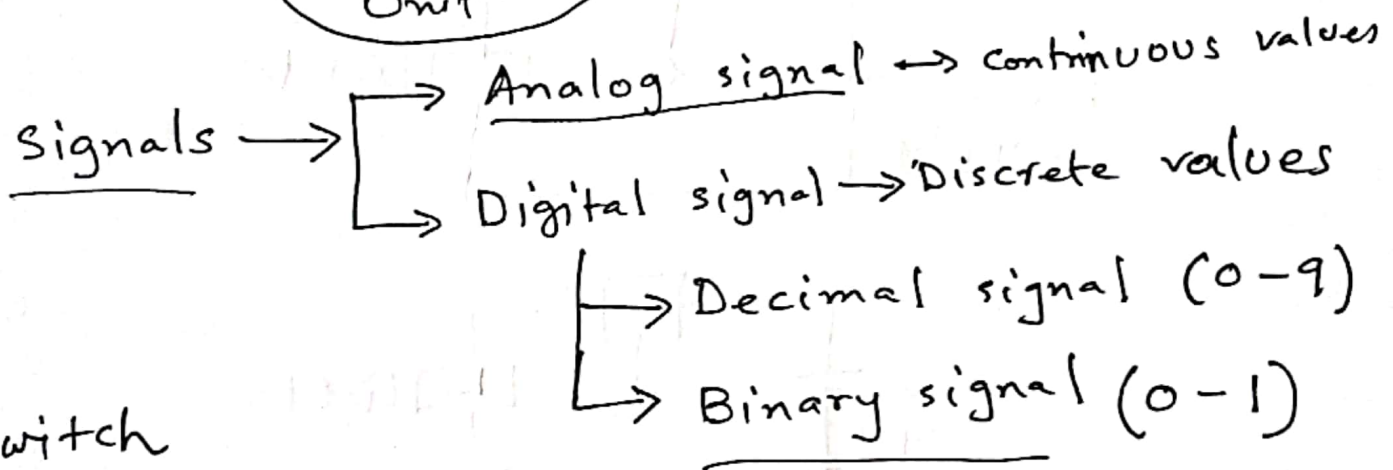
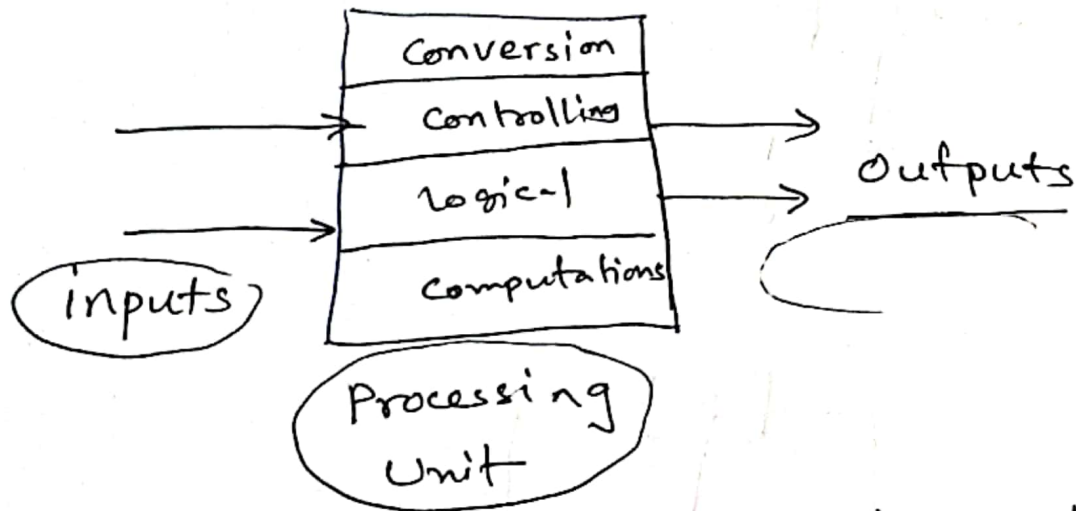
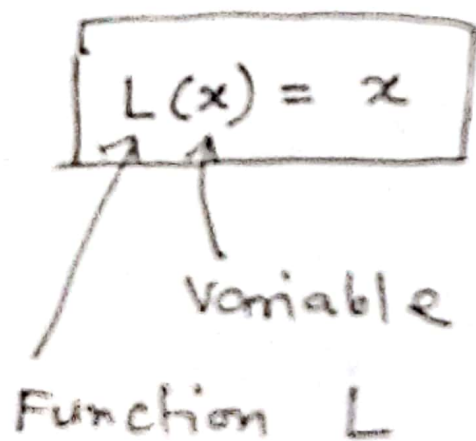
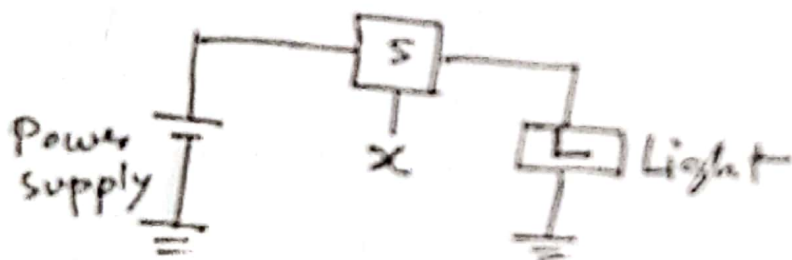




Electronic circuits

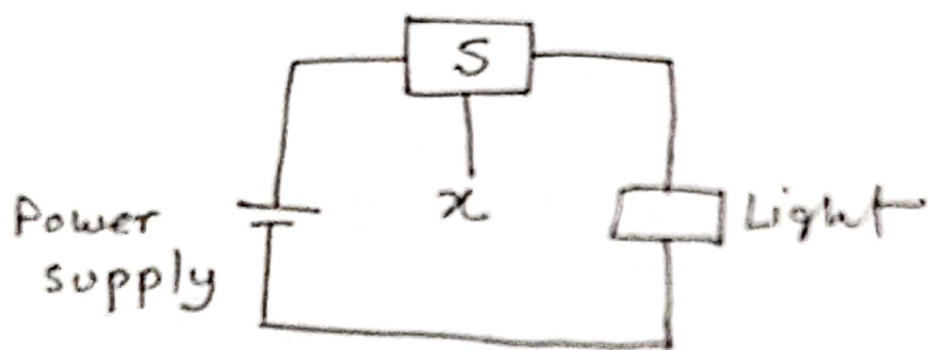

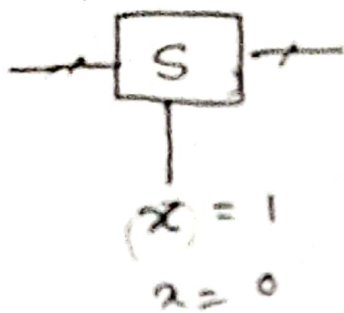

$$L = 0 \quad \text{if} \quad x = 0$$


$$L = 1 \quad \text{if} \quad x = 1$$

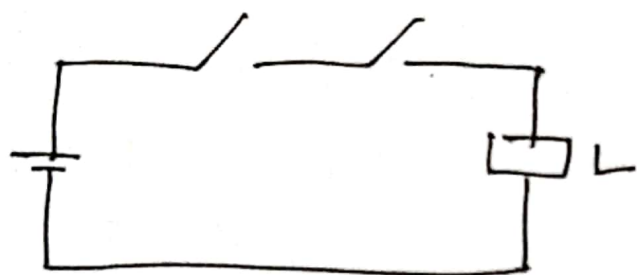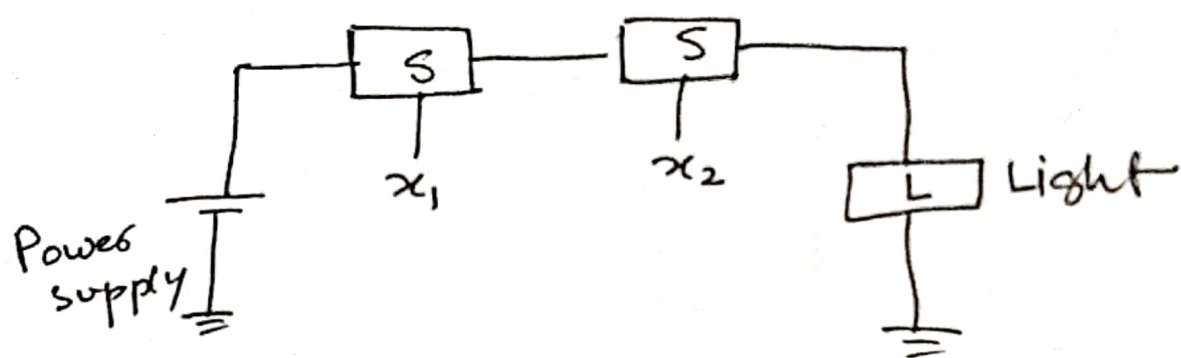


$$L(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$$

x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

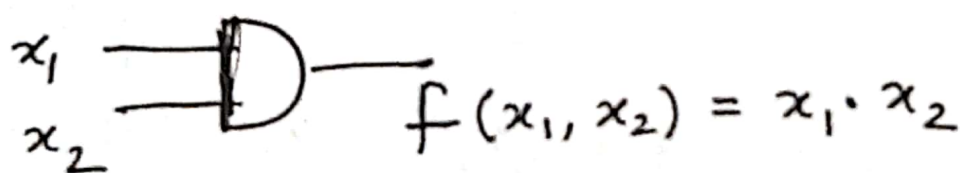$\therefore \rightarrow$ Logical AND function.




Logic gate (AND gate)

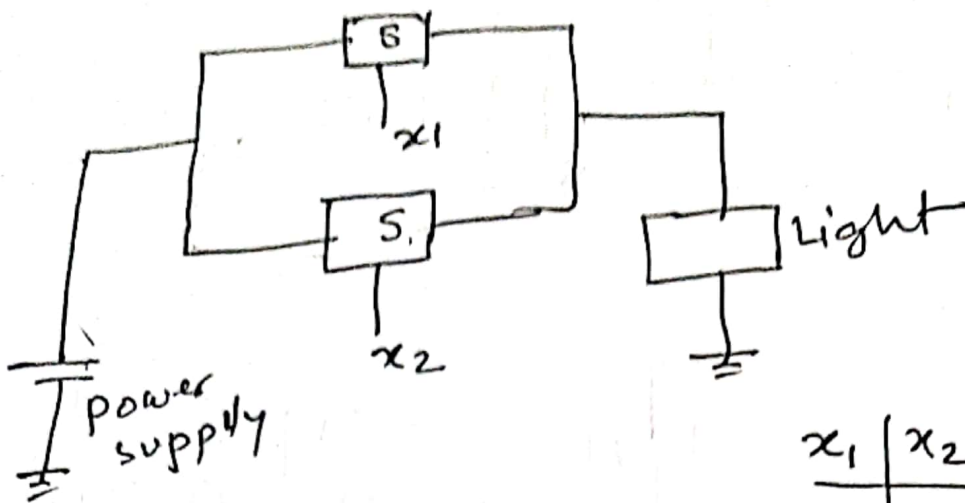


x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$L(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$(+)$ \rightarrow logical OR

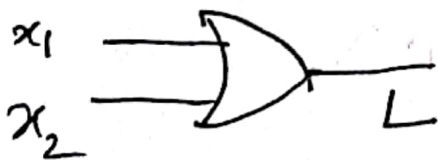


$$L(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

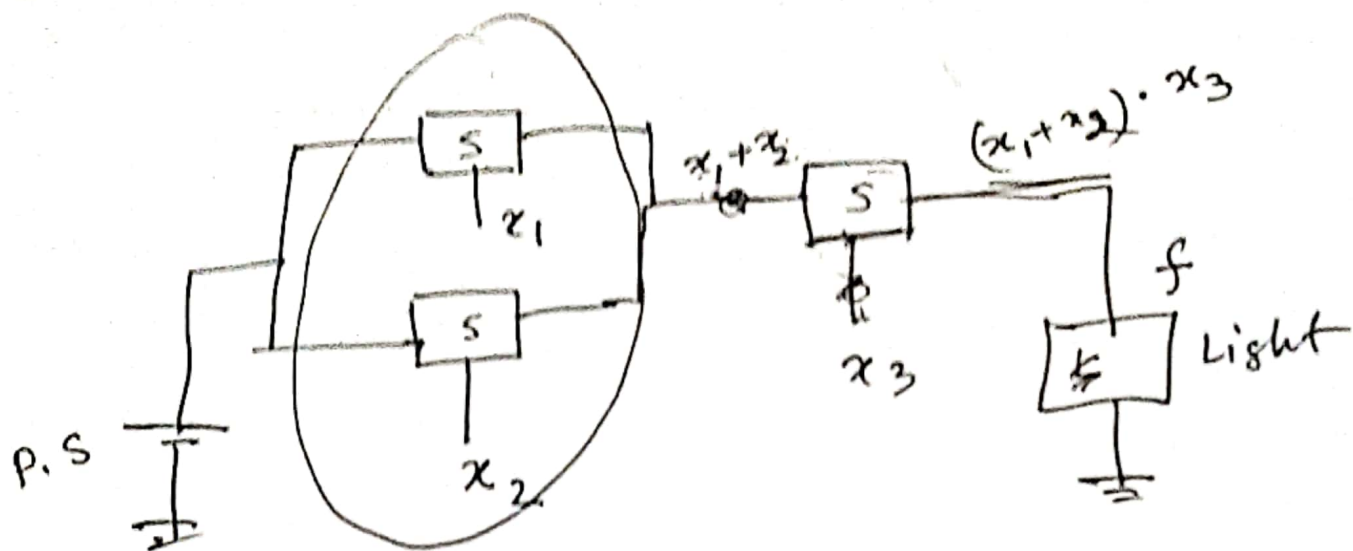


$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2) \cdot x_3$$



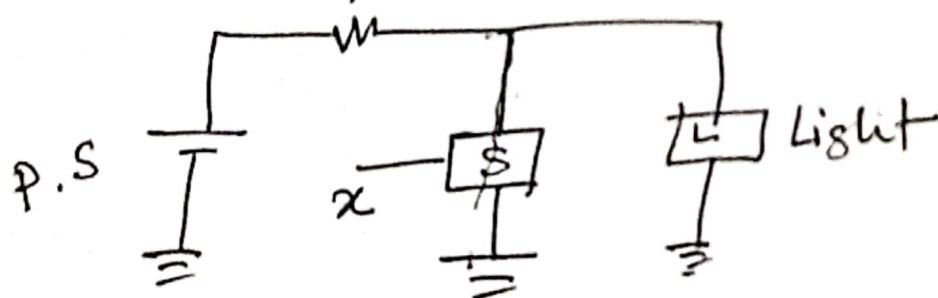
$R \leftarrow$ current limiting resistor.



$$L(x) = \bar{x}$$

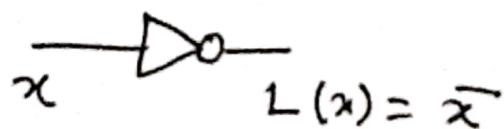



NOT gate

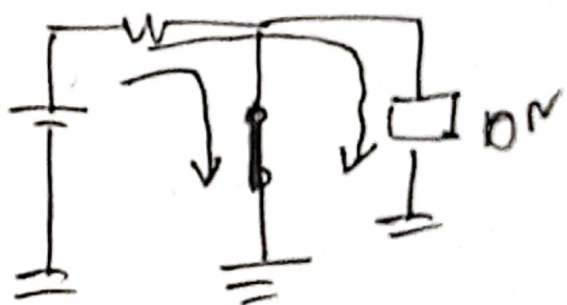

$$L = 0 \text{ if } x = 1$$

$$L = 1 \text{ if } x = 0$$

$$x' = \neg x = \sim x = \text{NOT } x$$

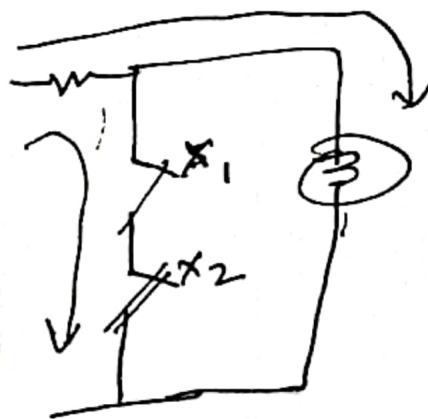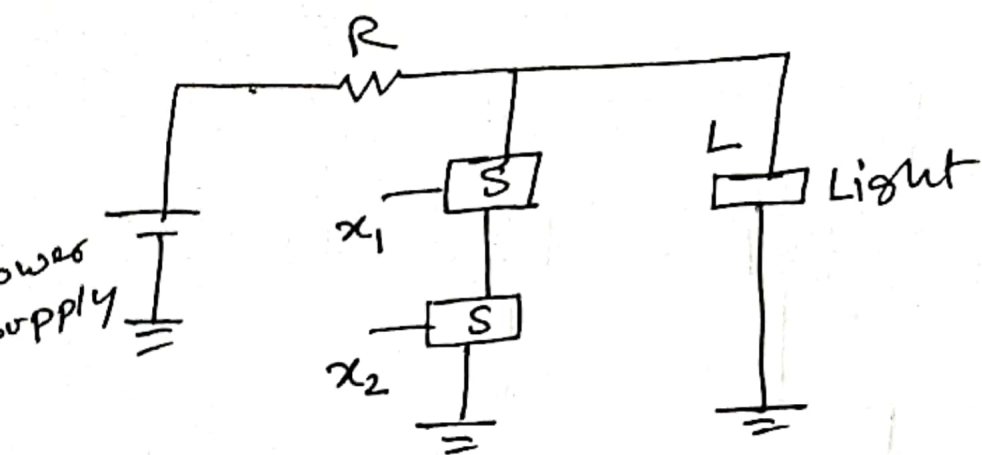


x_1	x_2	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


AND

x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

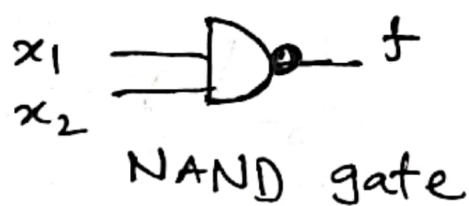
$$L(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$$



NAND
AND + NOT

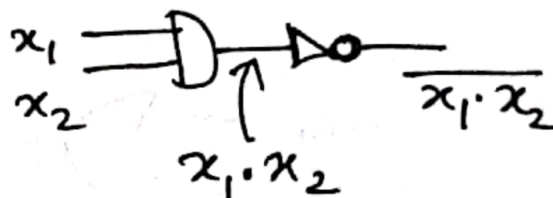


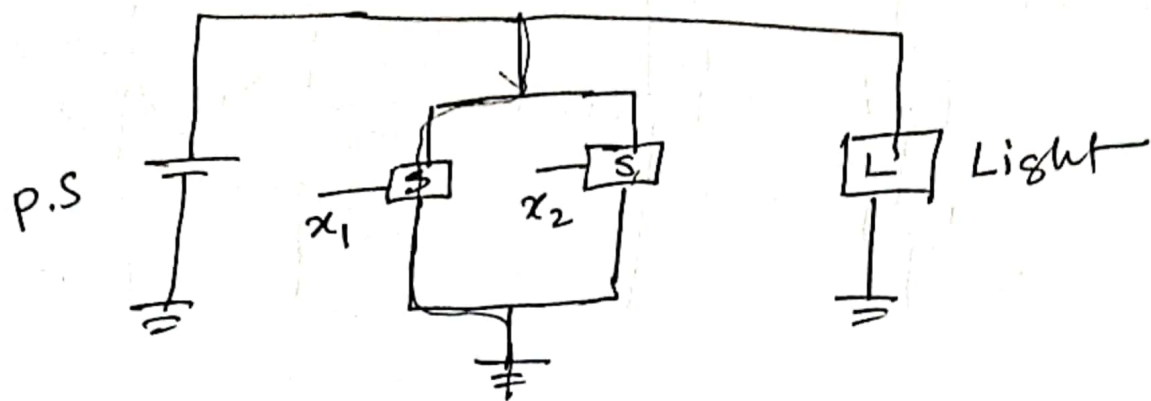
$$f(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$$



x_1	x_2	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

x_1	x_2	L	\bar{L}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0


$$L(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

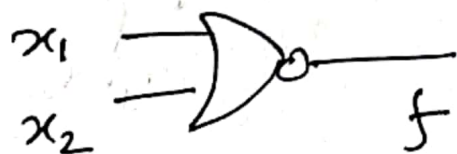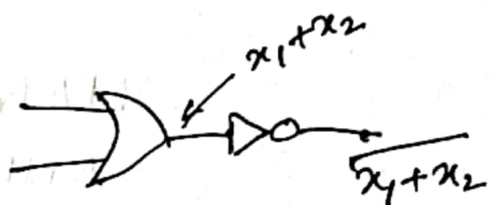


$$f(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2}$$

NOR gate


OR + NOT

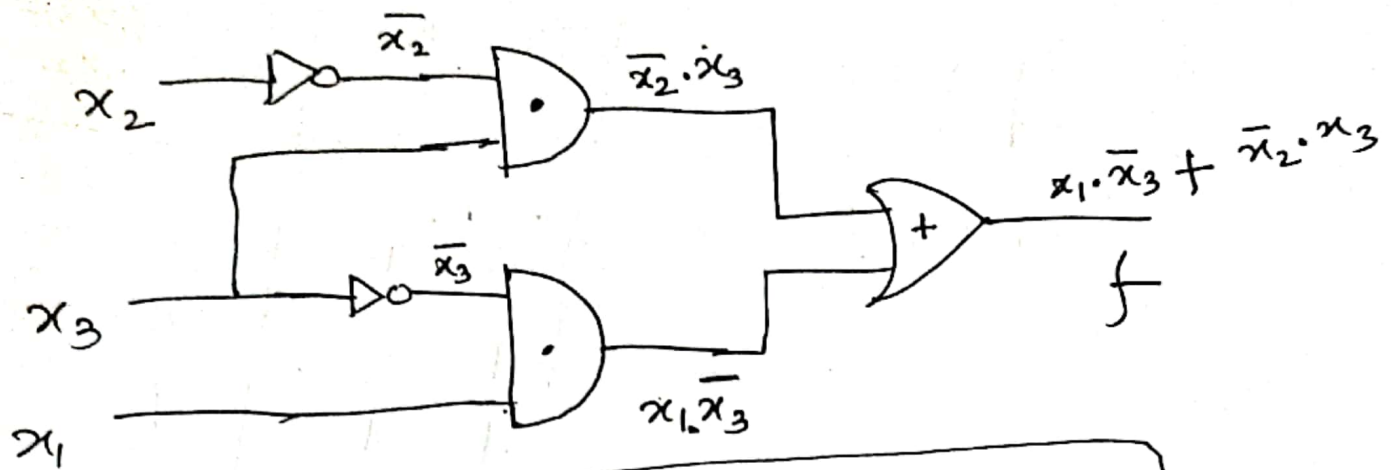
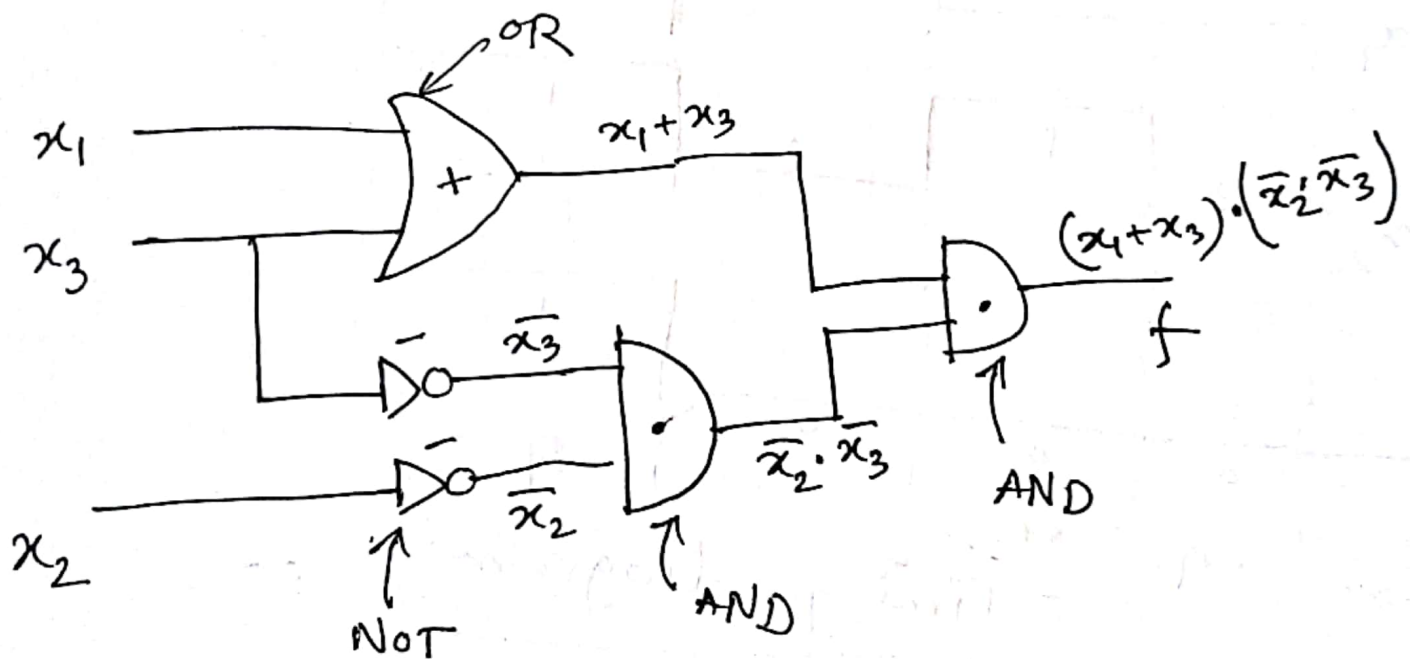
$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_2 \cdot x_3$$





$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

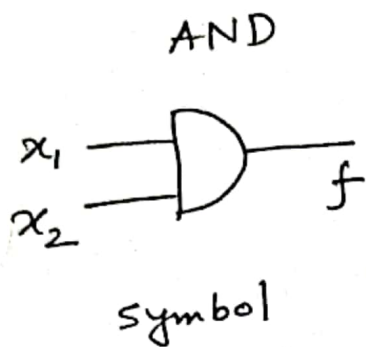

x_1	x_2	$f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Truth Table

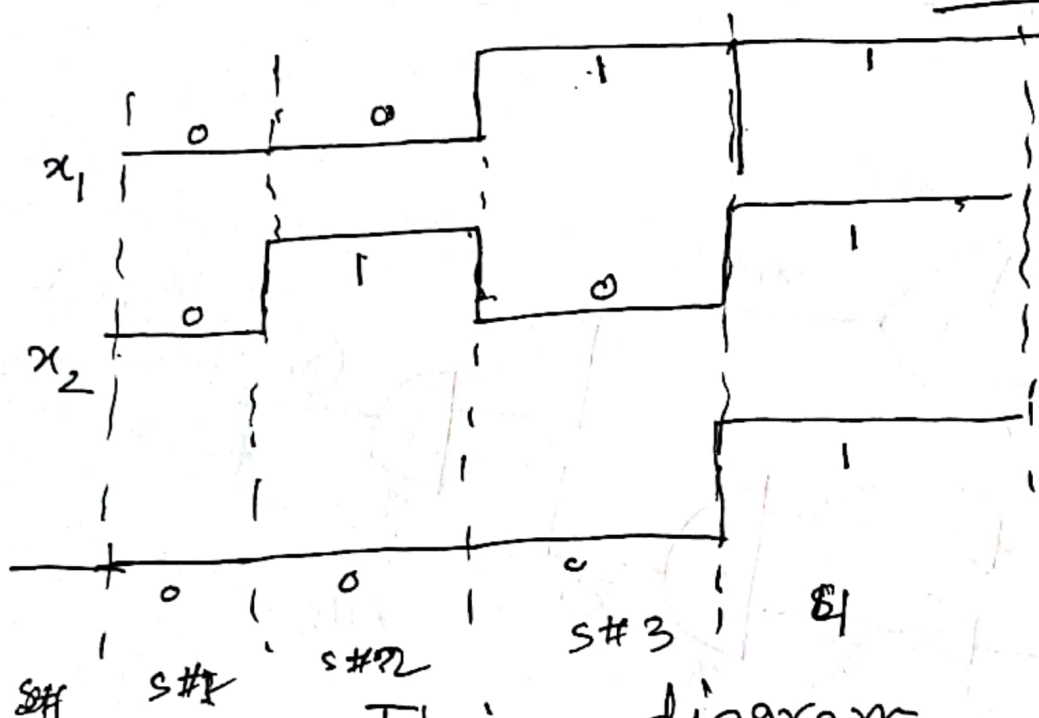

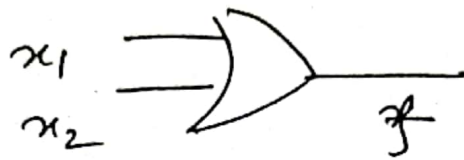


Truth Table

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

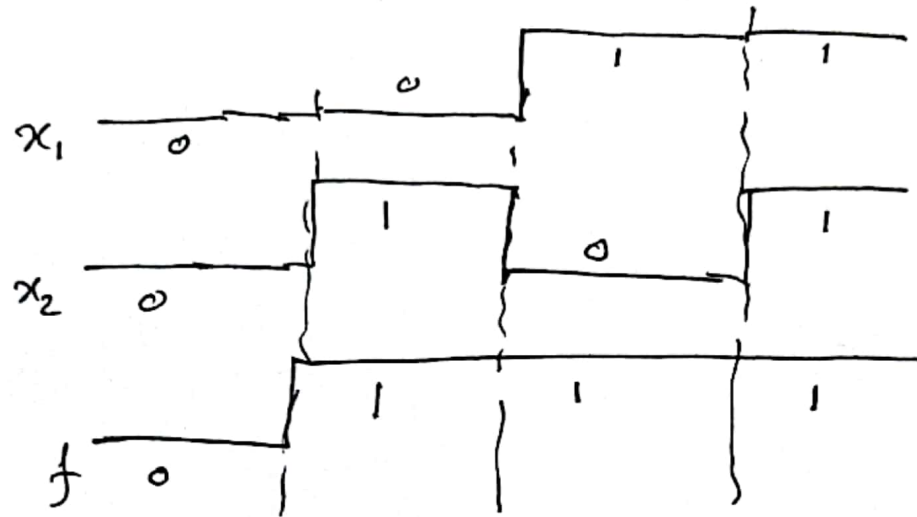

Timing diagram

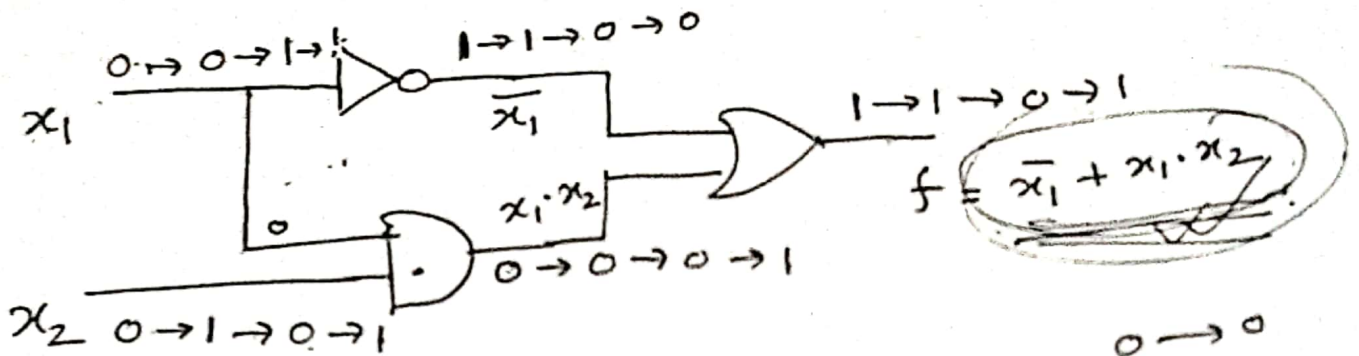

Truth Table

x_1	x_2	f	
0	0	0	$\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$
0	1	0	$\bar{x}_1 \cdot x_2$
1	0	1	$x_1 \cdot \bar{x}_2$
1	1	1	$x_1 \cdot x_2$

Minterm

0 \rightarrow 0
 1 \rightarrow 1
 2 \rightarrow 10
 3 \rightarrow 11
 4 \rightarrow 100
 5 \rightarrow 101
 6 \rightarrow 110
 7 \rightarrow 111

$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$
 0 0 0
 0 0 1
 0 1 0
 0 1 1
 1 0 0
 1 0 1
 1 1 0
 1 1 1

$$f = (\bar{x}_1) \cdot \bar{x}_2 + (\bar{x}_1) \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2$$

$$= \bar{x}_1 (\bar{x}_2 + x_2) + x_1 \cdot x_2$$

$$= \bar{x}_1 + x_1 \cdot x_2$$

x_1	x_2	f
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1

1 1 0
 1 1 1